




## VESPA 125 LUCA

## RIFERIMENTI

genere	DATA	generalità	Note	distribuzione
МОТО	2010	NOTE SU SCHEMA		AF LP

## GENERALITA'




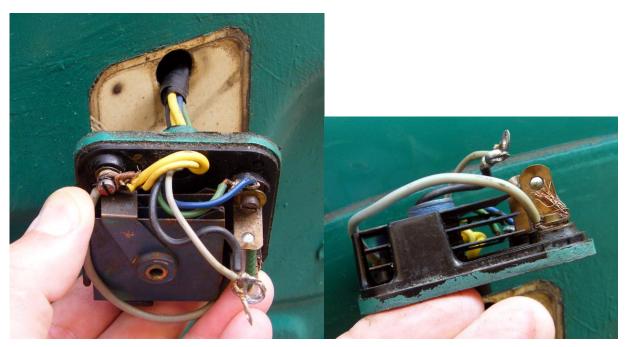





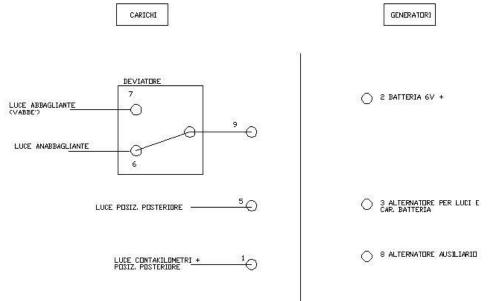Osservando lo schema con attenzione si arguisce che c'è un errore alla riga di descrizione dei contatti per marcia notturna con faro, che devono essere 8-3-9-5-1. Il 6 citato al posto del 5 non può essere perché è su un estremo del deviatore e non sul comune.



Detto questo si può dire il circuito sia fatto in modo che in marcia notturna la batteria alimenta luci posizione anteriore e posteriore (2-5-1), aumentando la potenza fornita al raddrizzatore con il parallelo all'alternatore di carica di un alternatore ausiliario (8-3).

In marcia notturna con faro tutti i carichi (9-5-1) sono collegati ai due alternatori parallelati (8-3). La batteria continua ad essere caricata e alimenta gli stop ed il clacson (che ora va sistemato).

Collegando il filo verde del clacson al pin 8 fisso esso va sempre in alternata in tutte le situazioni. Ovvio che il filo verde dal diodo al pin 2 va mantenuto.

COLLEGAMENTI SUL COMMUTATORE

« Marcia notturna con faro » « Marcia notturna con luci di posizione »

Posizioni

« Marcia diurna »

Morsetti collegati

Buon divertimento,

Alessandro Frezzotti

6V - 0,6 W (luce tachimetro).

Lampade: 6V - 25/25 W (faro); 6V - 3 W (luce di posizione anteriore); 6V - 3 W (luce di posizione posteriore); 6V - 10 W (luce d'arresto);

Batteria: 6V-7 Ah; Fusibile da 8 A; Raddrizzatore da 6V-1,75 A.