

## IRME CYGNO 61 - REVAMPING -

### RIFERIMENTI

	Genere	DATA	Generalità	Note	Distribuzione	
	Radio surplus	marzo 2020	Note e appunti di Alfredo Saetta, PCB IKOOXK	Parte 1+errata	IZOEND, IKOOXK, AF-web	
RME CYGNO 6	1 – REVAMPIN	G				1
RIFERIMENT	I					1
GENERALITA	ζ					1
FRONT-END.						2
MEDIA FREQUENZA ORIGINALE						
SCHEMI ELETTRICI						
ERRATA COF	RRIGE					7

## **GENERALITA'**

Odiati ed amati, sono gli apparati IRME, per la marineria italiana dagli anni 50 in poi. Erano tempi cui il made in Italy era quasi obbligatorio. Oggettivamente non reggevano il confronto con apparati di concorrenza, in particolare del nord Europa, che erano più studiati, circuitalmente e ergonomicamente. Ma ....

Utilizzavano in parte componenti derivati dal surplus, di cui c'era abbondanza dopo guerra, sapientemente mixati con componenti all'avanguardia. I primi modelli come il "PEGASO", un radio telefono per onde medio corte quarzato, con valvole octal, cassettone delle dimensioni di un BC312 circa o più grande, sono introvabili.



Oggi appaiono belli. Quei pochi che si trovano ancora in giro sono oggetto di ricostruzione e vengono mostrati con orgoglio. Una cosa che è decisamente rara oggi di quegli apparati è la documentazione, praticamente inesistente. In alcuni casi è fattibile un recupero stile reverse engineering come per il Cygno. Altri modelli più recenti, a stato solido, e con complessità circuitale maggiore sono di arduo restauro.

e-mail: saettalfredo@libero.it

#### IZOEND OP. ALFREDO - IKOOXK OP. LUCIANO




Il materiale costruttivo è alluminio, questa caratteristica ha fatto sì che con il tempo e la salsedine molti di questi apparati si sono rovinati esteticamente, e quindi non hanno invogliato la conservazione.

Questa nota riporta gli schemi di parte del ricevitore ovvero documenta la prima attività che si svolge accingendosi a far ripartire un radio telefono surplus, fermo da anni.
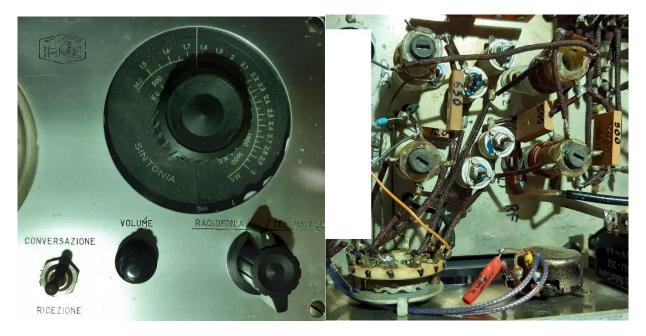
### FRONT-END

Il ricevitore del radio telefono IRME CYGNO 61 è una supereterodina molto semplice. Nessuno stadio amplificatore di alta frequenza, un mixer con 12AD6, catena di media frequenza a 455 kHz, rivelatore a diodo e amplificatore di bassa frequenza.

La 12AD6 è un eptodo a carica spaziale adatta a lavorare con tensione anodica e di G2 di soli 12 Volt. Tipicamente era utilizzata nelle prime autoradio.



I circuiti sintonizzati sono di buona qualità con componenti di lusso per i tempi. Commutatore di banda in ceramica.

Scala di sintonia con demoltiplica 6:1 e grande manopola, è facile portarsi sulle stazioni. Semmai il grande oblò tondo era facile a rompersi o staccarsi dal pannello se l'utilizzatore viveva un momento concitato. E questi apparati erano tipicamente installati su pescherecci.

Una banda per le onde medie, l'altra per la radiotelefonia marittima, da 1.5 a 3.0 MHz. La banda degli 80 metri non entra per poco, ci sarebbero i 160 ma solo fonia AM.

### MEDIA FREQUENZA ORIGINALE

La catena di media frequenza è costruita su un modulino separato. Un cavetto di 10 cm circa terminato con un connettore stile zoccolo 9 piedini da valvola porta tutti i segnali in e out.


I transistor PNP sono collegati in modo da avere il comune positivo, lato EMITTER.

La valvola mixer si collega al primo trasformatore di media con un tratto di piattina. È ad alta impedenza.
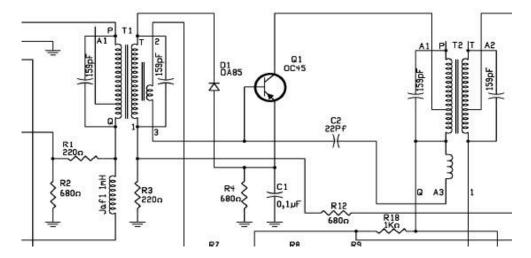
#### IZOEND OP. ALFREDO – IKOOXK OP. LUCIANO



I trasformatori di media sono un dispositivo molto in voga ai tempi, di fabbricazione PHILIPS a doppio circuito accordato. Oggi introvabili e purtroppo facili a rovinarsi con il tempo ed ovviamente rovinati. La sintonia con il nucleo di ferrite che si stacca dalla vite micrometrica diventa impossibile.



I transistor sono gli OC45 al germanio, il meglio per i tempi. Essendo "primitivi" richiedevano la neutralizzazione per compensare le capacità parassite ed evitare auto oscillazioni.

Il CAV (controllo automatico di volume) è a doppia azione: quella diretta proveniente dal rivelatore e quella a smorzamento che agisce sul primo trasformatore di media frequenza.

Quest'ultimo tipo di azione era utilizzato con i primi circuiti a transistor, ma è efficace in situazioni di segnale forte come per esempio quando due ricetrans si parlano da vicino. Nel mondo radioamatoriale questa regolazione appare come un controsenso perché il segnale forte non è quello "amico" ma piuttosto quello "nemico" per cui abbassare il fattore di merito della prima media ovvero riducendo la sensibilità a scapito della selettività favorisce il "nemico".

Ma questo è un radio telefono, non un ricevitore per telecomunicazioni.


La costruzione è su di una piastrina di bakelite forata e rivettata, poi con i componenti filati. Ma a causa dei trasformatori di media frequenza rovinati è stata completamente re ingegnerizzata.
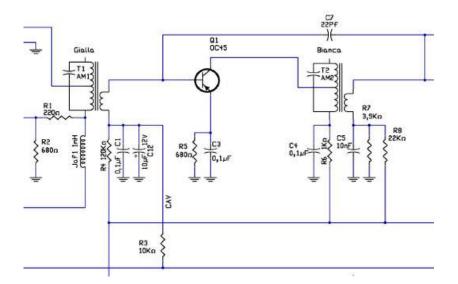
### NUOVA MEDIA FREQUENZA

Un lavoro da manuale. Componenti riutilizzati: i semiconduttori. Tutto il resto nuovo. IKOOXK ha fatto un ottimo lavoro.

La placca della valvola mixer arriva alla presa della media frequenza gialla AM1. (la presa di questa MF è tipicamente a metà avvolgimento).





Il CAV a smorzamento è stato eliminato. Rimane quello derivato dal rivelatore. Il segnale dal OA85 produce un incremento positivo della polarizzazione del primo BJT che (PNP) riduce il guadagno.

I trasformatori di media frequenza sono di tipo standard, colori giallo, bianco e nero, per i due stadi amplificatori. Sono ad un solo circuito accordato ma la selettività ottenuta è adatta per l'AM.

La neutralizzazione degli stadi è stata mantenuta, sono i condensatori da 22pF tra base e base.

La piastra di media frequenza ospita anche il rivelatore a diodo, e un preamplificatore di bassa frequenza anche esso impiegante un BJT OC45.

Sotto: la realizzazione su circuito stampato della catena di media frequenza.



Sotto: il BFO tipo commerciale aggiunto per sentire la banda dei 160 in SSB (LSB) e CW, ma anche le moderne emissioni in banda marina che sono anch'esse in SSB (USB).



## IL TRASMETTITORE

È un circuito relativamente semplice, un oscillatore quarzato (5 frequenze in medio-corte marine) seguito da un amplificatore con due 6BQ6 in parallelo, modulate di placca e con modulatore a stato solido. (filamenti in serie). Anche qui sorgerebbe spontanea una critica, infatti se le valvole non sono il più possibile uguali (stesso lotto etc.) si rischia che una delle due vada più forte fino a che si rompe. Non è da elettronici "sgamati" usare una Rk comune in questo circuito. E non c'è modo di sapere se stanno lavorando "uguali"!

L'oscillatore è un doppio triodo collegato in parallelo, un oscillatore di "potenza" quindi, fatto che richiedeva quarzi abbastanza robusti elettricamente.

Sul pannello frontale sono presenti: il commutatore di canale, la presa per la cornetta-microfono, il deviatore potenza piena / potenza ridotta, la lampadina per l'indicazione di corrente di aereo, e un commutatore per sintonizzare l'antenna.

Questo era uno dei limiti di questo apparato, che particolarmente nella sintonia di aereo non è pratico. Meglio sarebbe stato uno strumento e una regolazione variabile invece che a scatti (solo 5!). il funzionamento era garantito dalla corretta manovra di taratura eseguita in fase di installazione. Manovra che si fa una volta per tutte e che varrà per quell'antenna installata. Se l'antenna cambia si deve rifare tutto da capo.

Le due grosse bobine costituiscono il circuito di accordo FINALE/ANTENNA. Una (L1) è un classico LC parallelo sulla placca delle finali. Il condensatore di accordo è fisso da 200 pF e la sintonia si effettua canale per canale con dei "penzoli" di filo che da avvitare in una moltitudine di prese sulla bobina.

In questa fase i penzoli di carico (quelli su S1-D) devono essere inizialmente vicini a terra, ovvero circuito LC non caricato (Q elevato). Inoltre predisporre S3 che deve essere al centro posizione 3.

Per trovare la sintonia si deve osservare il "DIP" della corrente di catodo con uno strumento esterno collegato allo spinotto sul retro apparato. Senza carico il DIP è molto pronunciato e la corrente in sintonia è bassa. Fuori DIP ossia fuori sintonia la corrente di catodo è elevata.

Salendo da terra con i penzoli il DIP è meno pronunciato ma sempre individuabile, e la corrente al DIP è maggiore.

Si può quindi iniziare a trovare la posizione del penzolo per la sintonia di L2 che è una bobina di carico o di azzeramento della reattanza dell'antenna, che si suppone corta per la frequenza in gioco e quindi capacitiva. L2 e l'antenna costituiscono un secondo circuito accordato, questa volta serie, che ovviamente possiederà un suo Q che però non è possibile modificare, e che comprende solitamente le perdite di L2 stessa, la resistenza di radiazione, la

#### IZOEND OP. ALFREDO - IKOOXK OP. LUCIANO



resistenza dell'antenna e quella della terra. Quest'ultima deve essere la più bassa possibile, e su una imbarcazione spesso era una piattina di rame che andava alla chiglia dove era montata una piastra di bronzo poroso per il miglior contatto con il mare.


La sintonia di L2 si trova osservando la lampadina sul frontale. (Un sistema primitivo! NdA). Anche la corrente di catodo tende ad aumentare sintonizzando L2, e per contro va aggiustato il DIP con L1.

La procedura prosegue iterando queste operazioni, ma sempre cercando di caricare di più con i penzoli di S1-D, fino a che la corrente di catodo mostra un DIP appena percettibile con il valore di corrente più elevato possibile.

Si può fare allora un conto della potenza INPUT generata che è dato da Ik x Vanodica, senza modulazione. Con i dati delle valvole alla mano si può capre se si sta esagerando.

Caricare troppo porta comunque ad avere quella che viene chiamata modulazione negativa.

## **FILMATI**

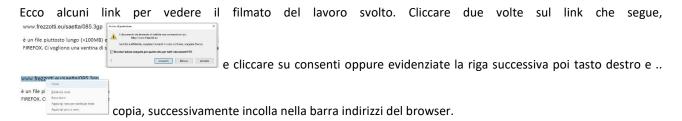

### www.frezzotti.eu/saetta/085.3gp

È un file piuttosto lungo (>100MB) e richiede connessione veloce. I browser provati più rispondenti sono CHROME e FIREFOX. Ci vogliono una ventina di secondi per caricare il file, con connessione a circa 25 mega.

Il prossimo è un file audio ottenuto con il BFO acceso e registrando parte di un QSO in 160 metri. Si nota la carenza di un filtro stretto, ma di contro la migliore fedeltà del suono.

www.frezzotti.eu/saetta/Audio Cygno SSB.m4a

il file è riprodotto senza problemi con windows10 e firefox.

# CONCLUSIONI

La ricezione con questo IRME CYGNO 61 è piacevole, il rumore di fondo è scarso, complice la non grande amplificazione, la sensibilità comunque buona. Richiede una buona antenna.

La trasmissione richiede dei quarzi in banda 160, e anche il coraggio di andarci in AM. E se ci si mettesse un jack per il tasto? hi

Tipicamente nelle piccole imbarcazioni, tipo peschereccio per mediterraneo, l'antenna era un tratto verticale di circa 4-5 metri e un tratto orizzontale (o due paralleli) per altrettanta lunghezza, teso tra due pennoni. Una verticale corta e caricata insomma. E la terra era ottima, essendo il mare, hi!

Buon divertimento, Alfredo IZOEND

### SCHEMI ELETTRICI


Seguono gli schemi elettrici dell'apparato CYGNO-61 così come presi dall'esemplare in possesso.


SE&O, ovviamente.


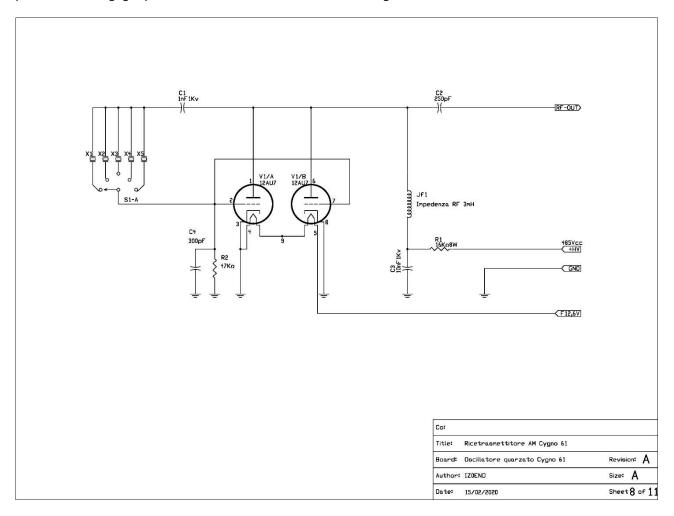
# ERRATA CORRIGE

Lo schema dell'oscillatore quarzato di trasmissione nella lista disegni in coda a queste note è mancante della rete di polarizzazione di griglia per i triodi ECC81. Lo schema corretto è il seguente.




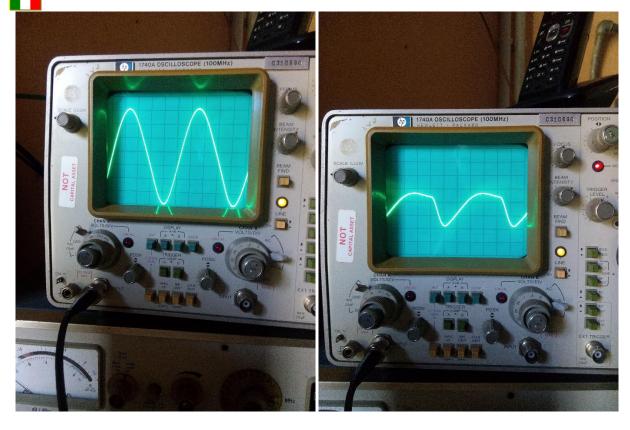



Le due immagini sopra mostrano la forma d'onda del segnale sulle griglie (i due triodi della ECC81 sono in parallelo). l'ingresso dell'oscilloscopio è a 20V quadretto.


A sinistra con la polarizzazione, a destra senza. Da una verifica fatta sull'apparato mi risulta che resistenza e condensatore non sono mai stati montati, è uscito dalla produzione così.

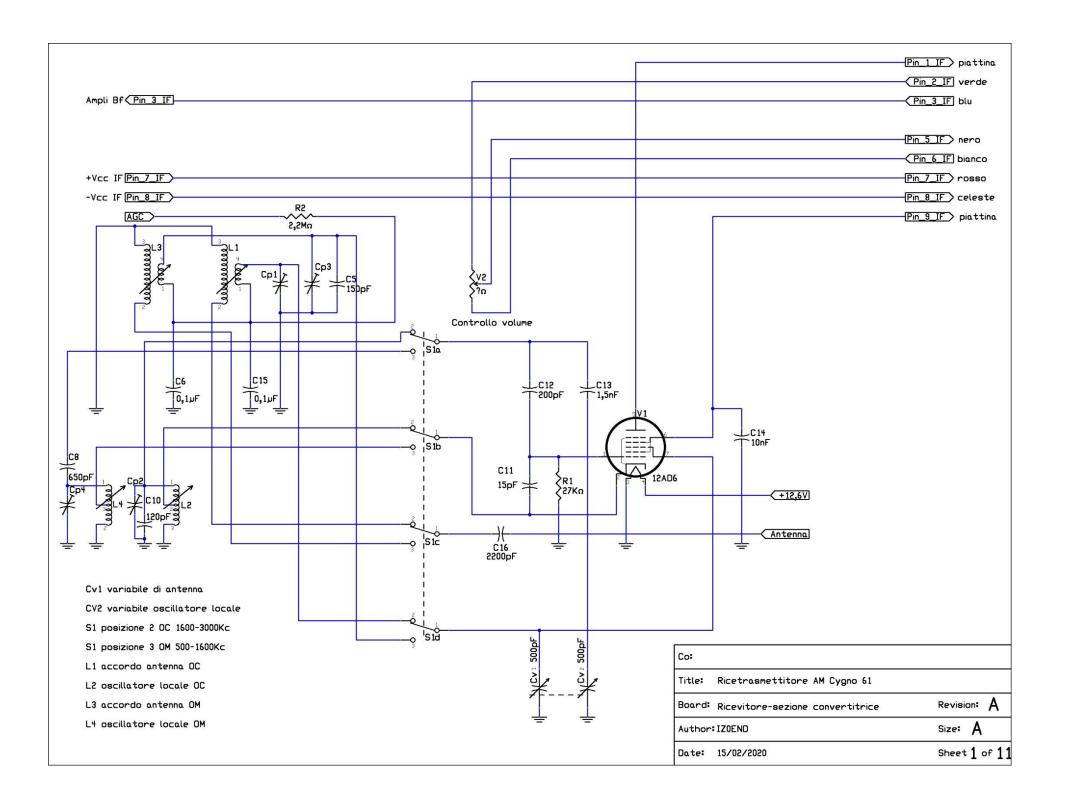
Ho anche visto che qualche buontempone ha messo un condensatore di blocco anodica dell'oscillatore da 3,3uF 250V, ho messo i valori dell'oscillatore del Gabbiano II che è identico.



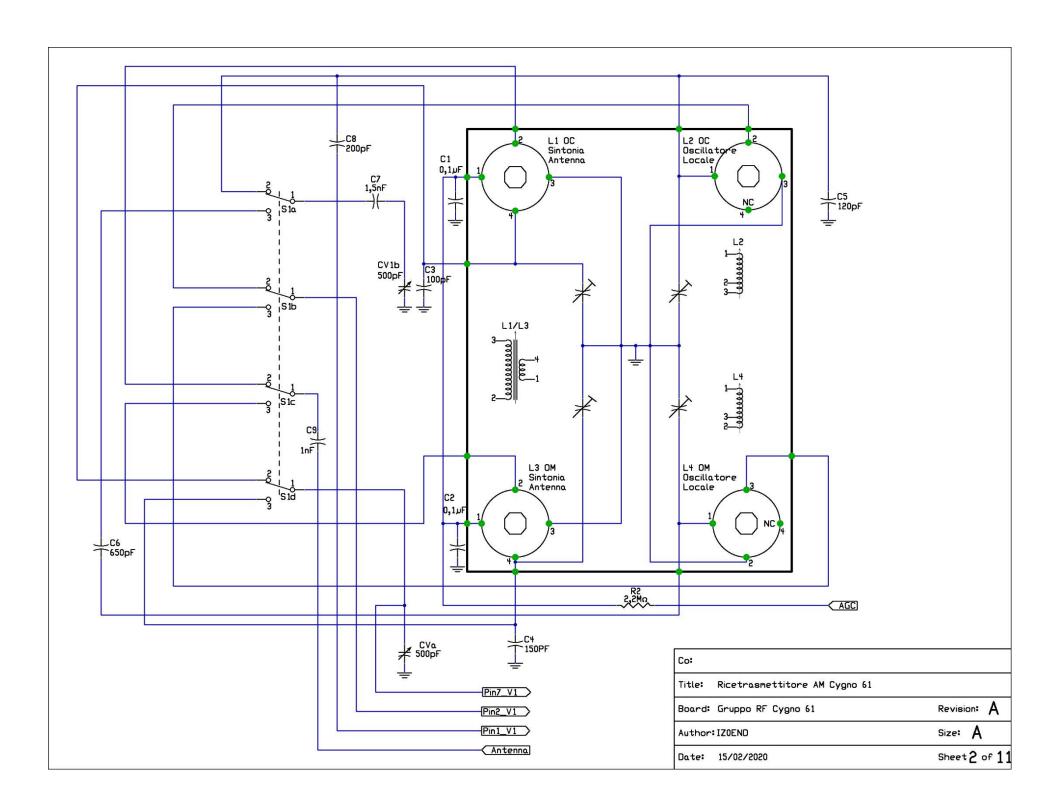


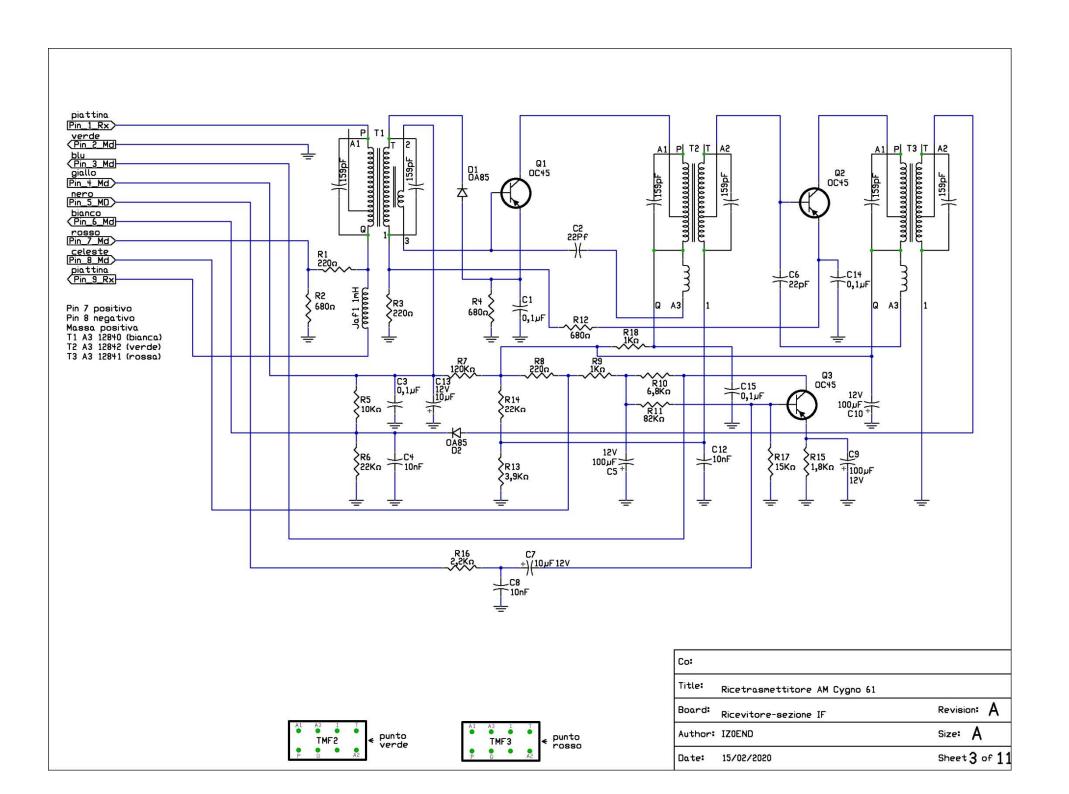


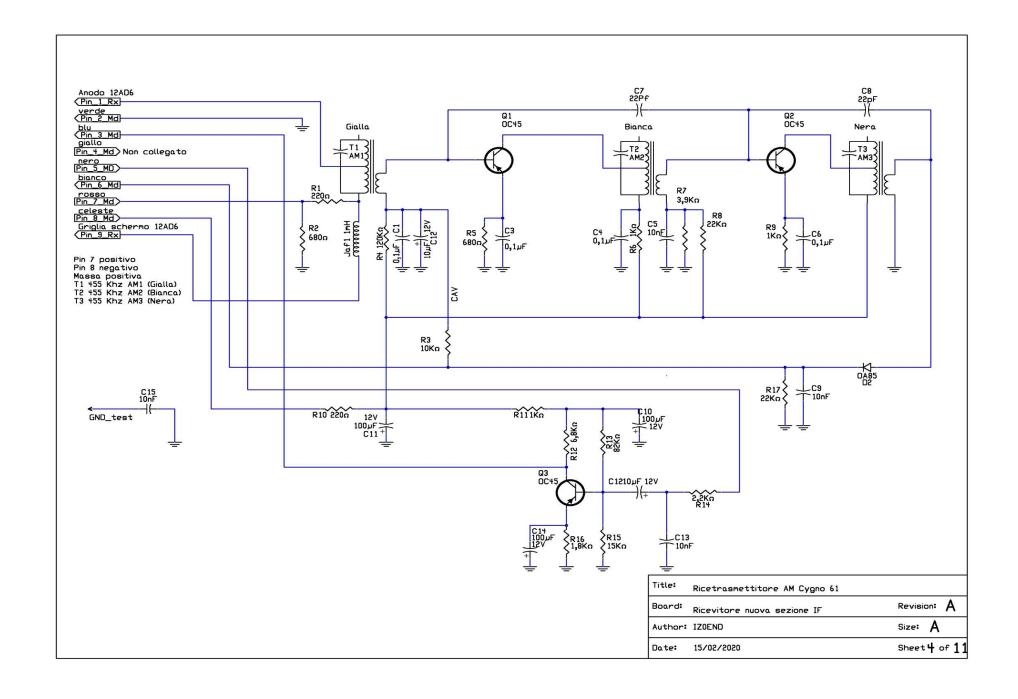


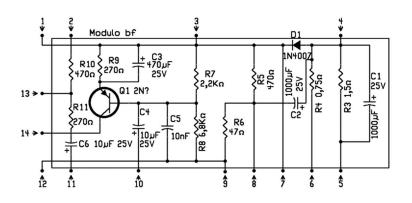

Co:			
Title:	Ricetrasmettitore AM Cygno 61		
Board:	Modulo bassa frequenza	Revision:	Α
Author:	IZ0END	Size: A	
Date:	15/02/2020	Sheet 5	of 11

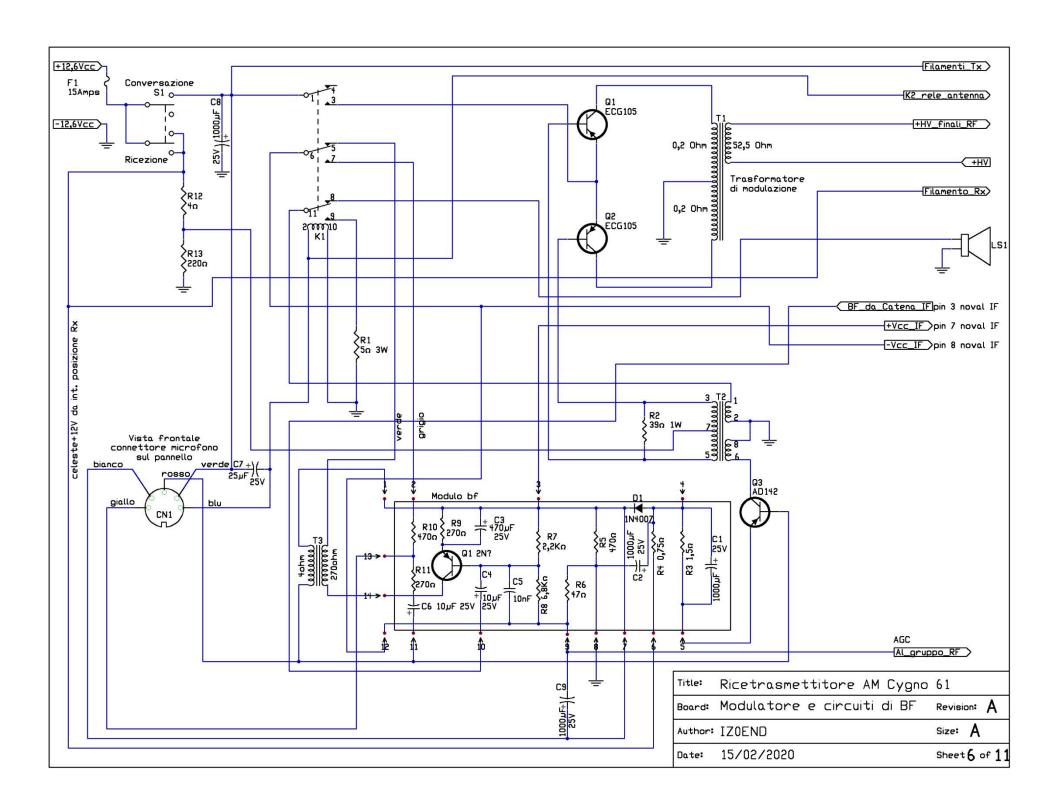

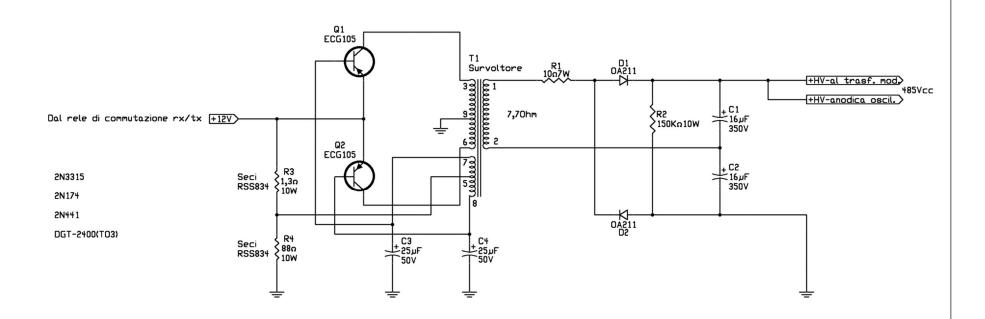


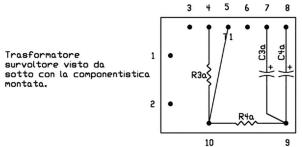

1/2 uscita alta tensione

- 3 Collettore Q1
- 4 Non collegato (punto di ancoraggio componenti e positivo alimentazione)
- 5 centrale avvolgimento basi transistors
- 6 Collettore Q2
- 7 Base Q1
- 8 Base Q2
- 9 Centrale avvolgimento collettori transistors (a massa)
- 10 Non collegato (punto di ancoraggio componenti)

Co:		
Title:	Ricetrasmettitore AM Cygno 61	
Board:	Survoltore Cygno 61	Revision: A
Author:	IZ0END	Size: A
Date:	15/02/2020	Sheet 7 of 11

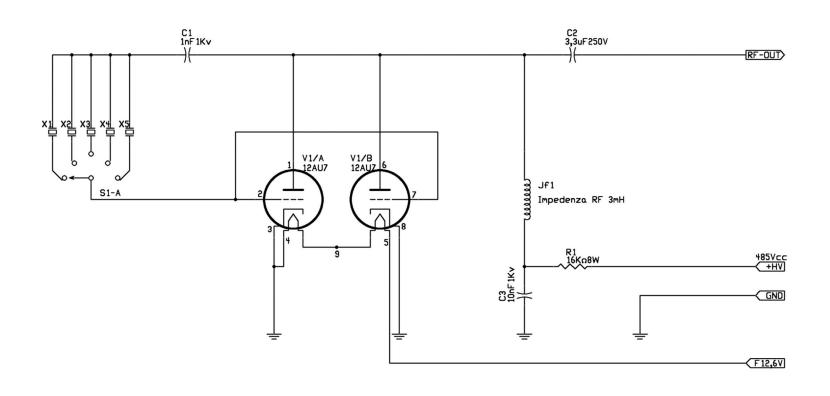

Co:		
Title:	Ricetrasmettitore AM Cygno 61	
Board:	Oscillatore quarzato Cygno 61	Revision: A
Author:	IZ0END	Size: A
Date:	15/02/2020	Sheet 8 of 11

